Oficina de Circuitos em Papel






Adelmo Lima - 2024/1 adelmolima@id.uff.br

Sejam bem-vindas!

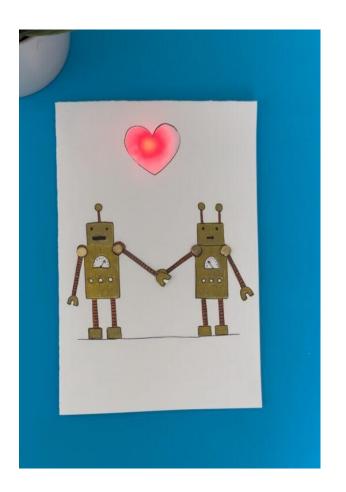- Nesta oficina, vamos aprender a criar circuitos simples usando LEDs, fita de cobre, e baterias, tudo diretamente em papel.
- Vamos transformar uma folha em um circuito funcional e divertido!



Objetivos da Oficina

1. Introduzir conceitos básicos de eletrônica:

- O que é um circuito?
- Como a eletricidade flui?
- Como funcionam os componentes básicos?

2. Ensinar a construção de circuitos simples:

 Como usar fita de cobre para criar trilhas condutoras, conectar LEDs, e baterias?

3. Estimular a criatividade:

 Incentivar os participantes a desenhar e experimentar diferentes circuitos e layouts.



Materiais da oficina




Atividade 1: Meu primeiro circuito elétrico



Observe os componentes e identifique suas partes!

Atividade 1 (2/4)

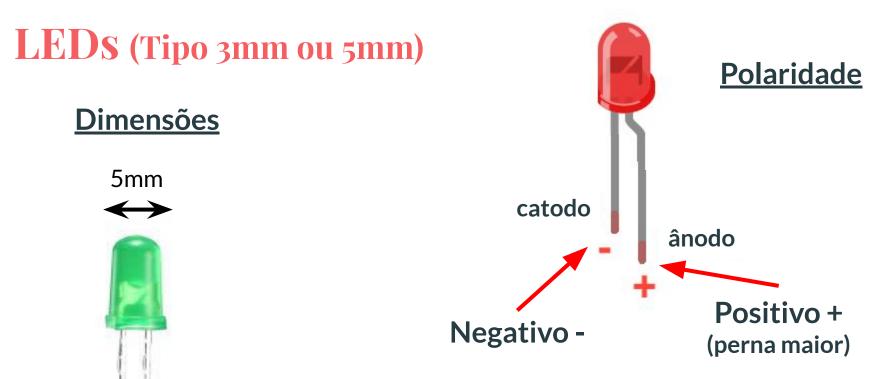


LEDs têm um lado positivo (<u>ânodo</u>) e um lado negativo (<u>catodo</u>).

Baterias 3V (Tipo CR2032)

Polaridade 3.2mm 20mm Positivo + Negativo -

Baterias têm polaridade também.


Faça o Teste!

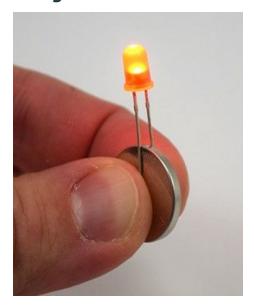

Positivo com positivo e Negativo com negativo


Como funciona o circuito?

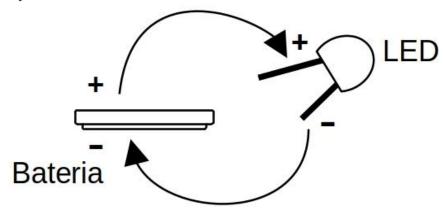Quando você conecta o LED à bateria formando um *caminho fechado* dessa forma:



a energia da bateria flui através do LED, fazendo-o brilhar. Esse caminho fechado é chamado de *circuito elétrico*.

Seu primeiro circuito!

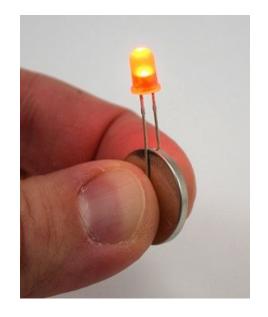


Atividade 2: Circuitos no Papel



Observe os componentes e identifique suas partes!

O que é um Circuito em Papel?

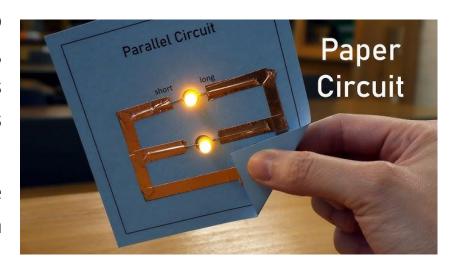- Um circuito em papel é um circuito eletrônico construído em papel, podendo ser usado em diferentes projetos como cartões de felicitações ou origamis.
- Seu diferencial está na combinação de técnicas de artesanato com funcionalidade eletrônica.
- Eles podem ser feitos com uma variedade de materiais de artesanato e componentes eletrônicos.



Fita adesiva de cobre

- A fita de cobre adesiva é uma fita que tem uma camada de cobre na parte de cima e uma cola na parte de baixo.
- Ela é usada para fazer conexões elétricas em projetos de eletrônica.
- Ela é flexível e fácil de usar, ótima para conectar componentes elétricos sem precisar soldar.
- Nesse projeto ela será usada para conectar os LEDs a baterias.






Vamos Começar!


1 e 2: Cole a fita condutiva no modelo

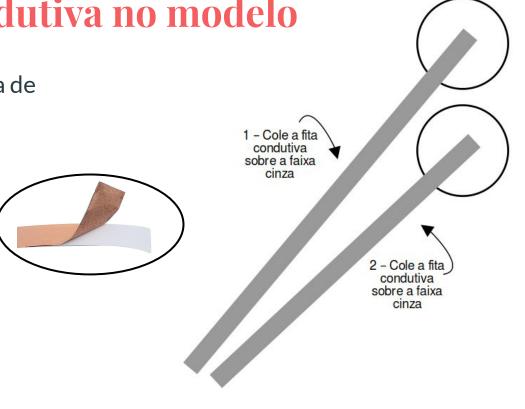- Pegue um dos pedaços de fita de cobre e solte parte do papel protetor para começar.
- Cole a fita de cobre sobre as duas linhas cinzas.
- Certifique-se de deixar um espaço entre as duas tiras de fita de cobre.
- Elas não podem se tocar!



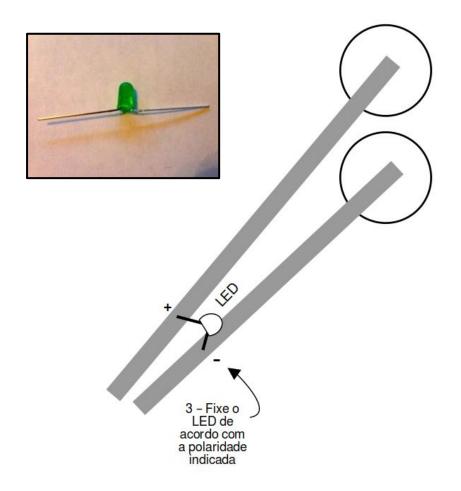
3: Fixe o LED no modelo

- Afaste os terminais do LED como indicado na foto ao lado.
- Posicione o LED de acordo com a polaridade indicada sobre o modelo, de modo que os terminais fiquem sobre as fitas de cobre.
- Utilize pedaços de fita de cobre para fixá-los no papel.



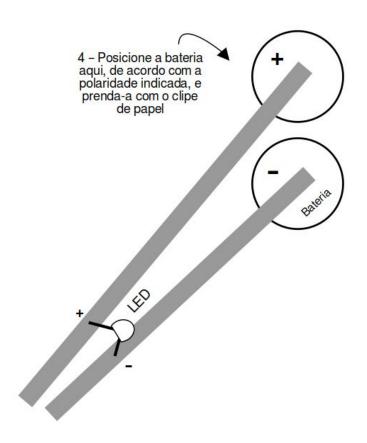
4: Posicione a bateria

- Coloque sua bateria com o lado positivo para cima em cima do círculo marcado com o sinal negativo.
- Dessa forma, quando você dobrar a aba sobre ela, o lado positivo da bateria entrará em contato com a fita de cobre conectada ao lado positivo do seu LED.



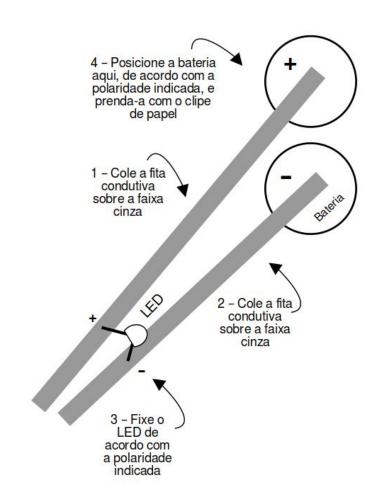5: Agora é só testar!

- Prenda a bateria com o clipe de papel.
- Dobre a metade da folha em branco do seu modelo para que cubra o circuito e a luz brilhe através do papel.
- E veja seu LED brilhar!



Problemas com o circuito?

Seu LED está ligado? Excelente!

Se não estiver brilhando, não se preocupe - isso é comum para os primeiros circuitos! Experimente estas etapas úteis de solução de problemas:

I. A bateria está na posição correta?

Certifique-se de que sua bateria esteja posicionada de acordo com a polaridade indicada antes de dobrar a página.

II. O LED está firmemente colado?

Pressione o seu LED por cinco segundos para garantir uma boa conexão.


III. O LED está posicionado na direção certa?

Verifique se as partes metálicas do LED estão sobre a sua fita de cobre:

Positivo com positivo (terminal maior do LED) e Negativo com negativo.

Faça sua decoração!

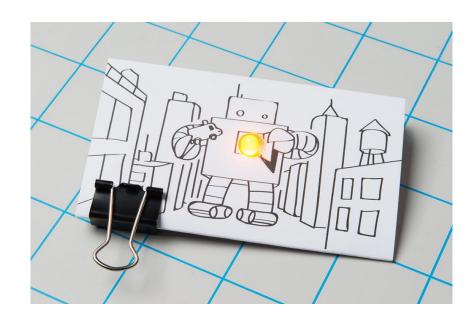 Agora você pode decorar a página em branco e usar seu LED para contar uma história ou iluminar sua arte!



Inspirações e ideias



Jie Qi

- Jie Qi é uma engenheira e designer conhecida por sua inovação na criação de circuitos eletrônicos em papel.
- Começou sua carreira com um interesse em artes, que combinou com seus estudos em engenharia mecânica na Universidade de Columbia e depois no MIT Media Lab.

high-low tech








Chibitronics

- No MIT, ela explorou como a eletrônica poderia ser integrada com artesanato, levando ao desenvolvimento de ferramentas educativas que simplificam a construção de circuitos.
- Ela é cofundadora da Chibitronics, uma empresa que produz adesivos de circuito (circuit stickers), tornando a eletrônica mais acessível e divertida.
- https://technolojie.com
- https://highlowtech.org
- https://chibitronics.com

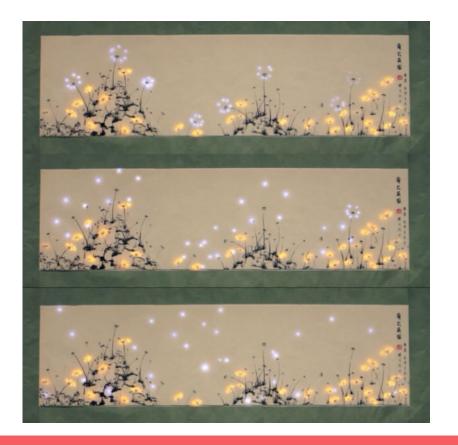

Pu Gong Ying Tu, que se traduz do chinês para Pintura de Dente-de-leão.

É uma exploração na mescla de elementos da pintura tradicional a tinta - cor, textura, composição - com aqueles das tecnologias contemporâneas - sensoriamento, atuação, computação, dinamismo - para explorar novos modos de contar histórias e interagir com o mundo digital.

Assistir ao vídeo!

- Uma pintura de paisagem interativa que ganha vida quando você sopra sobre suas sementes de dente-de-leão, gerando novas flores.
- Criada usando pintura chinesa a tinta e circuitos de fita de cobre feitos à mão.
- Esta obra se tornou um exemplo do que circuitos em papel pode fazer como meio, assumindo uma nova dimensão da pintura viva.



Esta pintura é composta por duas partes:

- na parte superior, uma pintura tradicional chinesa feita com pincel e tinta a tinta, e
- na parte inferior, uma circuitaria feita com fita de cobre, LEDs, sensores e microcontroladores programados.

Entre elas, há um tecido branco para difundir a luz dos LEDs, adicionando textura à iluminação.




- Em cada dente-de-leão, um microfone ouve o som do vento.
- Luzes LED amarelas e brancas, programadas para aumentar ou diminuir, agem como pinceladas de tinta dinâmicas e programáveis, formando as pétalas e sementes.
- Cada flor está conectada a várias flores vizinhas de modo que, quando suas sementes se dispersam, a flor também envia um sinal elétrico - uma semente digital - para que a nova flor se regenere.



- Assim como as linhas de tinta formam a estrutura da paisagem, as linhas de traços de fita de cobre cuidadosamente dispostas criam sua própria cena.
- Enquanto essas linhas de cobre atuam como conexões elétricas para sinais no circuito, sua forma também segue os contornos das flores, o fluxo das sementes e a composição da paisagem criando outra camada na representação, tanto computacional quanto visual.



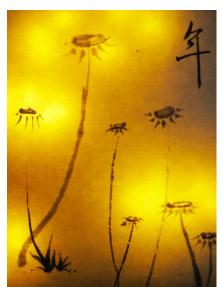





https://technolojie.com/pu-gong-ying-tu-dandelion-painting











Moonshotkidz

- Irina Rymshina é uma empresária russa e palestrante TEDx, graduada em jornalismo pela Universidade Estatal de São Petersburgo.
- Ela fundou a Moonshotkidz, uma plataforma de educação infantil focada em desenvolver habilidades de pensamento crítico e criativo, que oferece: Kits de ciência para experimentos em casa, Workshops e aulas online e Recursos educacionais em vídeos e tutoriais interativos.
- https://www.instagram.com/moonshotkidz

Formulário de Avaliação da Oficina de Circuitos em **Papel**



Muito obrigado!



Referências

- 1. Your First Paper Circuit | Chibitronics
- 2. Pu Gong Ying Tu (Dandelion Painting) Jie Qi
- 3. Interactive Light Painting: Pu Gong Ying Tu (Dandelion Painting) on Vimeo
- 4. Dandelion Painting | Chibitronics
- 5. The Fine Art of Electronics: Paper-based Circuits for Creative Expression MIT Media Lab
- 6. https://vimeo.com/user1892233
- 7. Chibitronics
- 8. Circuit Sticker Sketchbook | Chibitronics
- 9. https://www.chibitronics.com/wp-content/uploads/2020/07/All-Circuit-Sketc https://www.chibitronics.com/wp-content/uploads/2020/07/All-Circuit-Sketc https://www.chibitronics.com/wp-content/uploads/2020/07/All-Circuit-Sketc https://www.chibitronics.com/wp-content/uploads/2020/07/All-Circuit-Sketc
- 10. Chibitronics paper circuit Accordion Book Kit