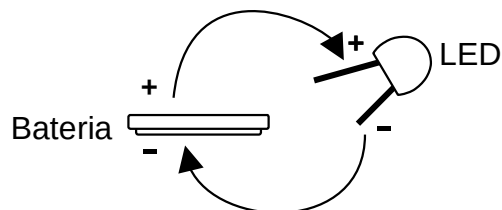


#include <meninas.uff>

## Como funciona o circuito?

Ao conectar o LED com a bateria dessa forma, você cria um caminho fechado e a energia da bateria consegue fluir através do LED, fazendo-o brilhar.



Esse caminho contínuo é chamado de **circuito elétrico**.

Veja alguns exemplos bem legais no Instagram:

@moonshotkidz / @chibitronics

## Include <meninas.uff>

O Include <meninas.uff> é um projeto de extensão do Instituto de Computação/UFF, que visa aumentar o interesse das mulheres pela computação, encorajando e motivando alunas do Ensino Médio e Fundamental a seguir uma carreira na área de Tecnologia.

Siga nosso instagram: @includemeninas